Operación y Control de Máquinas de Inyección

Conalep San José Iturbide

Actividad

En proteus, obtener el circuito lógico de control y su tabla de verdad, para los siguientes ejercicios

- a)F = A’B’D’ + A’BD’ + A’BD + ABD
- b)F = A’CD + ACD + A’B’D + A’B’C + AB’D + AB’CD’
- c)F = A’B’C’D’ + A’B’CD’ + A’BC’D + A’BCD + ABC’D’ + ABCD’ + AB’C’D’ + AB’CD’
- d)F = A’B’C’D + A’B’CD + A’B’CD’ + A’BCD + ABCD’ + AB’C’D + AB’CD + AB’CD’
- e)F = A’B’C’D’ + A’B’CD + A’B’CD’ + ABC’D + ABCD + ABCD’ + AB’C’D’ + AB’CD + AB’CD’